

①

## Assignment-2

Problem-1

1. Find out BJT, The sum of last 3 digit of student ID =  $5 + 4 + 1 = 10$  (even)

So, the BJT is BC547C

2. From the datasheet of BC547C BJT


$$I_C = 2 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5 \text{ V}$$

$$V_{CC} = (5 \times 2) \text{ V} = 10 \text{ V}$$

$$\beta = 420$$

The Circuit:

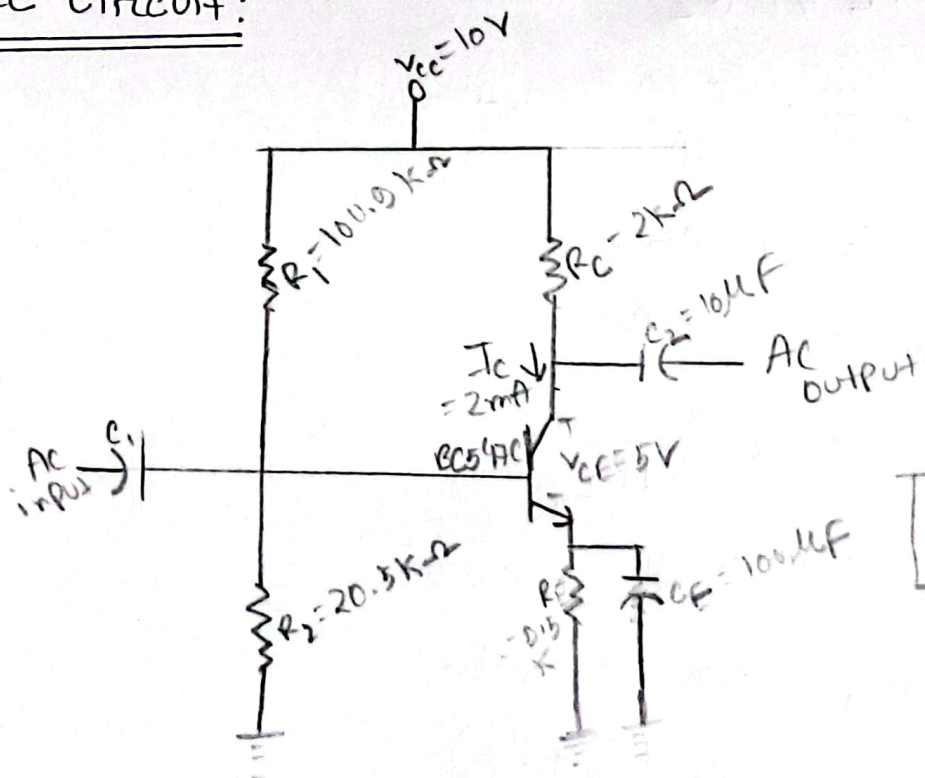

$$\beta (\text{min}) = 420$$

we know that,

$$V_E = \frac{V_{CC}}{10}$$

$$= \frac{10}{10} = 1V$$

Now,

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0.7 + 1 = 1.7V$$

$$V_E = I_E R_E$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{V_E}{I_E} \quad [\because I_E \approx I_C]$$

$$= \frac{1}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.5 \text{ k}\Omega$$

now,  $\beta R_E \gg 10 R_2$

$$\therefore R_2 \leq \frac{.420 \times 0.5}{10} \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_2 \leq 21 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Let, } R_2 = 20.5 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore V_B = V_{CC} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow 1.7 = 10 \times \frac{20.5 \times 10^3}{R_1 + 20.5 \times 10^3}$$

$$\therefore R_1 = 100.09 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$\therefore R_C = \left( \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} \right) - R_E = \left( \frac{10 - 5}{2 \times 10^{-3}} \right) - 0.5 \times 10^3$$

a

$$= 2 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Now, } r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26}{2} = 13 \Omega \quad [I_E \approx I_C]$$

$$R' = R_1 \parallel R_2 = \left( \frac{1}{106.09} + \frac{1}{20.5} \right)^{-1} = 17.62 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R' \parallel \beta r_e = \left( \frac{1}{17.02 \times 10^3} + \frac{1}{420 \times 13} \right)^{-1}$$

$$= 4133.86 \Omega$$

$$Z_o = R_c \parallel R_L = \left( \frac{1}{2 \times 10^3} + \frac{1}{106} \right)^{-1} = 1996 \Omega$$

$$A_v = - \frac{R_c}{r_e} = \frac{-2000}{13} = -153.85$$

$$\therefore \text{input impedance, } Z_i = 4133.86 \Omega$$

$$\therefore \text{output impedance, } Z_o = 1996 \Omega$$

$$\therefore \text{no load voltage gain, } A_v = - \frac{R_c}{r_e} = -153.85$$


4

Problem - 2;

The sum of the last digit = ~~(5+4+1)~~  
 $5+4+1 = 10$  (even) = ~~0~~

Now I will use the SRD-09VDC-SL-C relay.

The circuit diagram of the relay module:

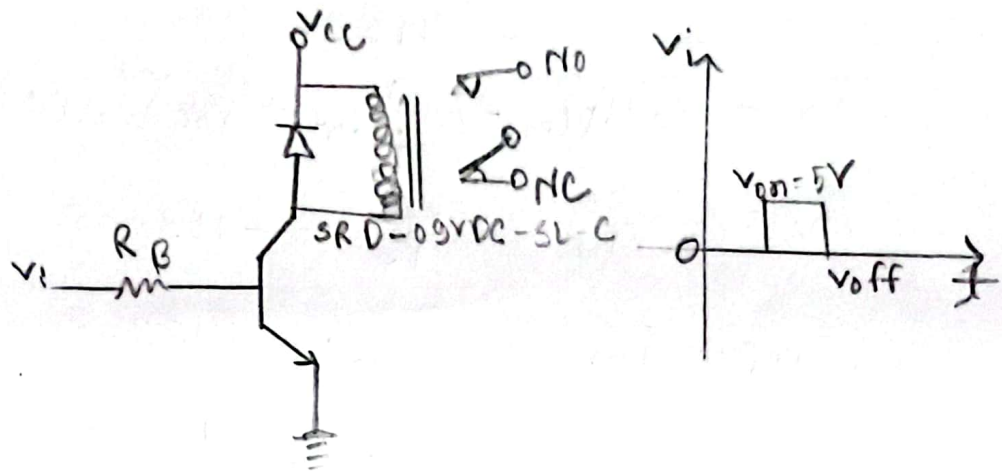

The saturation current from SRD-09VDC-SL-C Datasheet,

$$I_{csat} = 50 \text{ mA}$$

$$V_i = 5 \text{ V}$$

The DC current gain of BC547C,  $\beta = 430$  [from ~~data~~ <sup>datasheet</sup>]

$$I'_B = \frac{I_{csat}}{\beta} = \frac{50 \text{ mA}}{430} = 116.3 \mu\text{A}$$

$$\text{Let, } I_B = 232.6 \mu\text{A} \left[ \because I_B > I'_B \right]$$

$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B}$$

$$= \frac{5 - 0.7}{232.6 \times 10^{-6}} = 18.49 \text{ k}\Omega$$